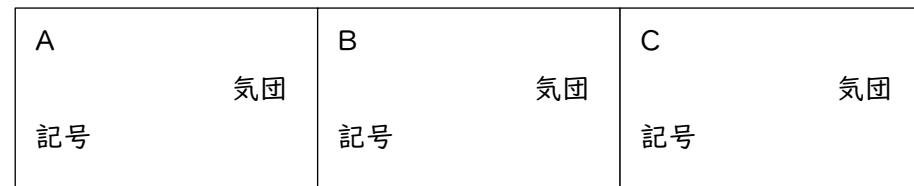


理科2年 学年末テスト対策パワポの問題 解答用紙

第1問



第2問

第3問

第4問

第5問

第6問

①電 源	②スイッチ	③電熱線
④電流計	⑤電圧計	⑥電 球

第7問

第8問

第9問

第10問

①	A	②	A	③	A
---	---	---	---	---	---

第11問

①	V	②	V	③	V
---	---	---	---	---	---

第12問

--	--

第13問

①	A	②	Ω	③	V
---	---	---	----------	---	---

第14問

--

第15問

	A		Ω
--	---	--	----------

第16問

	Wh	第17問		W
--	----	------	--	---

第18問

①	J	②	cal
---	---	---	-----

第19問

	第20問	
--	------	--

第21問

--	--

第22問

--

第23問

--

第24問

a ...
b ...
c ...

第25問
